

上學期第三冊單元二：電的探究

五年級 A 班 姓名：鍾乙賢 (12) 成績：A

14/12

電路解構

以下電路是閉合電路嗎？試完成下表。



	燈泡會亮起來嗎？	是閉合電路嗎？
	<p><u>會</u> / 不會</p>	<p><u>是</u> / 不是 (如不是，我會 _____ _____ 使它變成閉合電路。)</p>
	<p>會 / <u>不會</u></p>	<p>是 / <u>不是</u> (如不是，我會 <u>更換一條更長的電線然後</u> <u>連接到正負極</u>， 使它變成閉合電路。)</p>
	<p>會 / <u>不會</u></p>	<p>是 / <u>不是</u> (如不是，我會 <u>把膠板交換成鐵片</u> _____ 使它變成閉合電路。)</p>